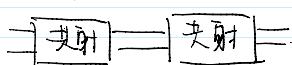


1.) 失真



分析在那一级出现问题。

下失真，截止失真。

下失真，饱和失真。

通过判断 U_{om1}, U_{om2} , 判断失真。

2). 应用放大电路

① $R_i = 1\sim 2k\Omega$, $|A_v| \geq 3000$ < 内极共射。

② $R_i \geq 10M\Omega$, $|A_v| \geq 300$, 两级放大，共集 + 共射。

③ $R_i = 100\sim 200k\Omega$, $|A_v| \geq 150$, 共集，共射。

④ $R_i \geq 10k\Omega$, $|A_v| \geq R_o$, $R_o < 100\Omega$, 共源，共集。

注意级联之后，内极工作互不影响。

7. 集成运放概述 (集成运算放大器)

结构 1) 一定点直接耦合。

2) 相邻元件具有对称性，使温度系数变化相同，可以制作性能良好的差分放大。

尾路和电源连接路，差分放大输入，电源做偏置和负载 (用于设置静态工作点)


3) 可以使用复杂电路 (对称性，对称性)

4) 用有源元件替代无源元件 (例如，用场效应管实现放大电阻)

5) 带宽用复合管。



集成及作用。 (供电部分省略, $\pm V_{CC} = 15$)

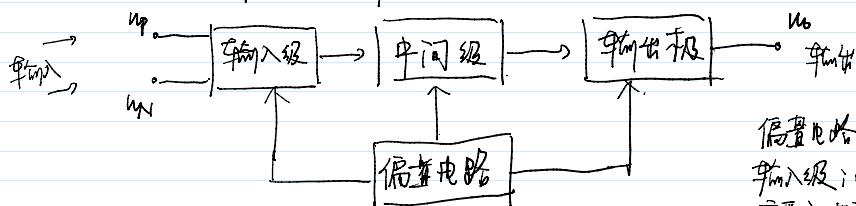


U_p : 同相输入端。
 U_n : 反相输入端，地均为公共端。

偏置电路：设置静态工作点 / 地源 / 偏置路。

输入级：双端输入的差分放大电路，共输入跨阻大。
（重要）电压放大倍数大，开环增益随温度变化小。
中间级：主放大器 / 共射放大，共合管，恒流源限
有源负载。

输出级：功率级，多采用准互补输出级，
输出电阻小，输出电流大。 U_{out} 尽可能大。

$$U_o = f(U_p - U_n)$$
 (电压跟随特性)

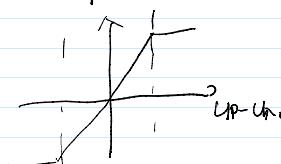

线性区: $U_o = A_{od}(U_p - U_n)$


A_{od} 为开环差模最大倍数。

对数放大区: A_{od} 为负时, 输入电压可以无限放大。

$(U_p - U_n)$ 对输入要求高, 否则工作在非线性区 | 负反馈 |


7.1. 零点漂移及差分放大电路

零点漂移: 输入为0, 输出不为0。

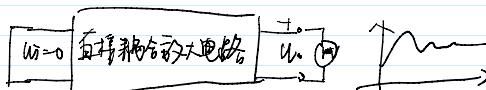

原因: 温度变化, 杂志电噪声, 元件老化(老化时间), 简称温漂。

解决: 直接负反馈, 温补。 使用: 差分放大电路

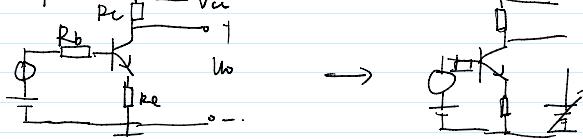


Re 电流负反馈, 基本共射放大电路。

输出端加接电源 (差分原理)

Re恒流负反馈，基本共射放大电路。

输出端加限电流(差分原理)

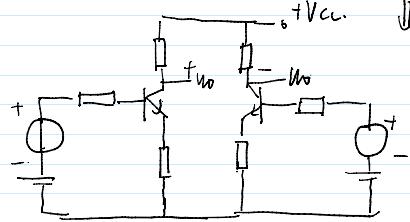

差分放大器原理图(理想对称)

反相电压：若两输入同极性，大+相同，极性相反。

即为共模信号。


若两输入同极性，大+相同，极性相反。
即为差模信号。

发射极电阻可以合二为一。发射极电阻接交流地。


负电源可以仅设置静态工作点非常简单。

加差模信号时， R_E 电流变化为0，发射极地位无变化(V_{CE})

反相输入端中和极性成地。

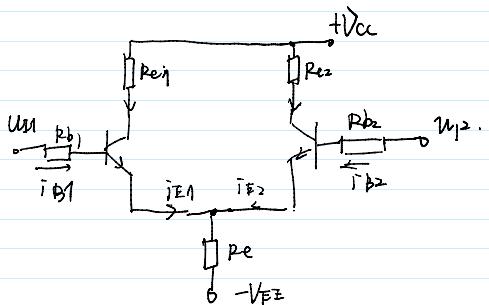

• 差分放大电路的性能要求

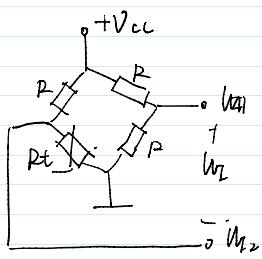

测温电桥。

要求1：没有零点漂移。 $\Delta U_{in} \rightarrow \Delta U_{o1}, \Delta U_{o2}$

要求2：抑制共模输出

要求3：放大差模信号

静态分析(完全对称)

$$I_{EQ1} = I_{EQ2} = I_{EQ}$$

$$I_{CO1} = I_{CO2} = I_{CO}$$

$$I_{EO1} = I_{EO2} = I_{EO}$$

$$U_{CO1} = U_{CO2} = U_{CO}$$

$$U_{o1} = U_{CO1} - U_{CO2} = 0$$

输入回路方程。

$$V_{CC} = I_{EQ} \cdot R_{b1} + 2(1+\beta)R_E + U_{BEQ}$$

$$I_{EQ} \approx \frac{V_{EE} - U_{BEQ}}{2R_E} \quad I_{EQ} \approx \frac{I_{EQ}}{1+\beta}$$


$$U_{CEQ} = V_{CC} - I_{EQ} R_E + U_{BEQ}$$

在基本共射放大电路中。

先确定 $I_{EQ} \rightarrow I_{EQ} \rightarrow U_{CEQ}$.


在差分中
先确定 $I_{EQ} \rightarrow I_{EQ} \rightarrow U_{CEQ}$.
 \Rightarrow 共射共基共源三种放大器，都可以获得
合适的工作点，即使电源正好外

长尾式放大电路。 $(R_E + V_{EE})$ 偏置

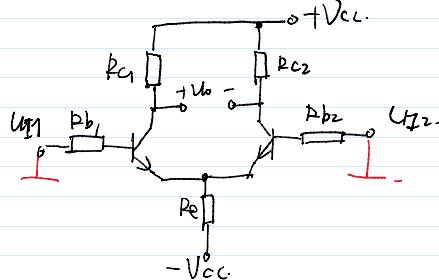

静态分析(抑制共模信号)

$$U_{I1} = U_{I2} = U_{I1}$$

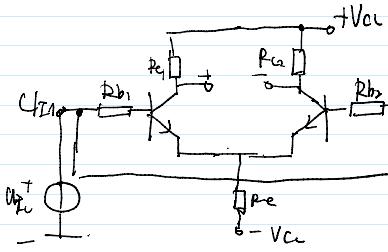

1. 共模放大倍数 $A_C = \frac{U_{o1}}{U_{I1}} = 0$ (静态时)


$T \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow I_E \uparrow \rightarrow U_{BE} \uparrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow I_C \downarrow$

温度上升等效为共模信号， R_E 对共模信号起负反馈。

对一阶信号，有2倍起作用。

2. 差模信号

$$U_{I1} = -U_{I2} = U_{Id}/2$$

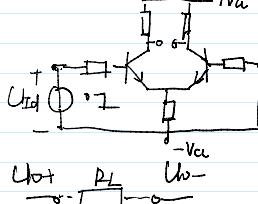

$$\Delta i_B1 = -\Delta i_B2$$


$$\Delta i_C1 = -\Delta i_C2$$

$$\Delta U_{C1} = -\Delta U_{C2}$$

$$U_o = 2 \Delta U_{C1} = 2 \cdot A \cdot \frac{U_{Id}}{2} = A \cdot U_{Id}$$

输出端口的输入阻抗 $R_{in} = R_b + h_{fe}$
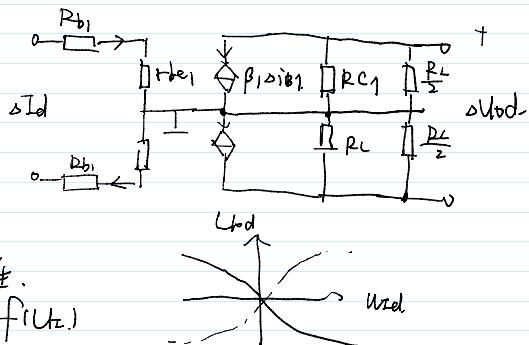
$$U_o = 20V \quad U_o = 2 \cdot A \cdot \frac{U_{id}}{2} = A \cdot U_{id}$$



电压传输特性.

$$U_o = f(U_i)$$

斜率为差模放大倍数.

$$|\Delta U_{od}|_{max} \text{ 取决于 } V_{cc}$$

$$\Delta U_{od} = \Delta i_B \cdot 2(h_{fe} + R_b)$$


$$\Delta U_{od} = \beta \Delta i_B \cdot 2 \cdot (R_c // \frac{R_L}{2})$$

$$\therefore A = \frac{\beta (R_c // \frac{R_L}{2})}{h_{fe} + R_b}$$

$$R_i = 2(R_b + h_{fe}) \quad R_o = 2R_c$$

$$K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right|, \text{ 共模抑制比 } K_{CMR} \approx \infty$$

四种接法

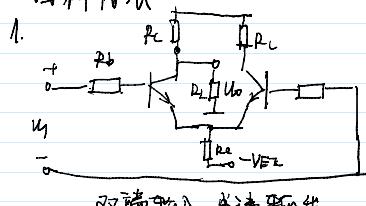


$$V_{ce}' = \frac{R_L}{R_c + R_L} V_{cc}$$

$$R_c' = R_c // R_L$$

信号源成负载一端接地,

可从防止干扰和满足负载需要.

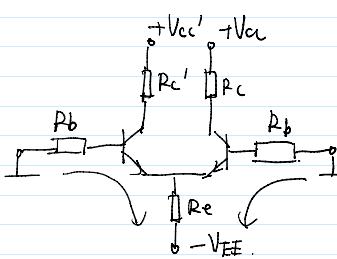


静态工作点反向取决于 $R_e, -V_{EE}$.

$$U_{cQ1} = U_{cQ2},$$

$$U_{cQ1} = V_{cc} - I_{cQ} R_c$$

$$U_{cQ2} = V_{cc} - I_{cQ} R_c$$

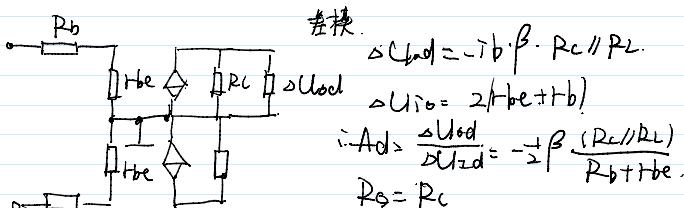


差模.

$$\Delta U_{od} = -i_b \cdot \beta \cdot R_c // R_L$$

$$\Delta U_{od} = 2(h_{fe} + h_b)$$

$$\therefore A_d = \frac{\Delta U_{od}}{\Delta U_{id}} = -\frac{\beta (R_c // R_L)}{R_b + h_{fe}}$$

$$R_o = R_c$$


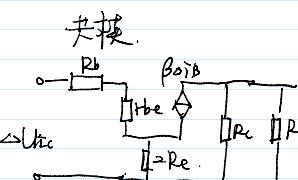


$$A_m = \frac{\beta (R_c // R_L)}{R_b + h_{fe} + 2(1+\beta)R_e}$$

$$\therefore K_{CMR} = \left| \frac{A_d}{A_c} \right| = \frac{R_b + h_{fe} + 2(1+\beta)R_e}{2(R_b + h_{fe})}$$

$$\therefore R_e \uparrow A_m \downarrow K_{CMR}$$

2. 单端输入, 双端输出地路.

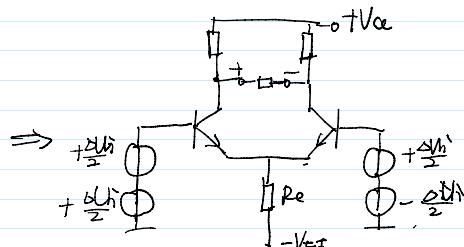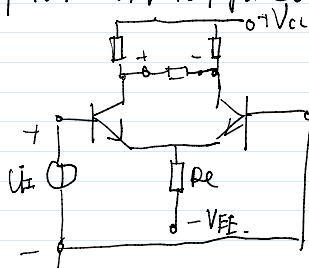

$\Delta U_o = A_d \Delta U_i + A_c \cdot \frac{U_i}{2}$.
注意这里差模信号是 ΔU_i , 而 A_d 是 $\frac{U_i}{2}$.
并不直觉上是 ΔU_i 和 $\frac{U_i}{2}$, 其原因是因为
接地方式不同, 接地点会影射到差模信号.
 $+0.5$ "例: $0.5 = -0.5 + 1$
 -0.5 "例: $-0.5 = -0.5 - 1$

3. 单端输入, 单端输出.

对于单端输出, 常有输出信号 $-1/R_c$.

动态参数归纳如下:

(1) 单端输入地阻抗为 $= (R_b + h_{fe})$, 差模.

(2) A_d, A_c 和输出方式有关. 双端输出时 $A_d = \frac{-\beta R_c // R_L / 2}{h_{fe} + R_b}$, $A_c = 0$, $R_o = 2R_c$

$$\text{单端输出时 } A_d = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{2(h_{fe} + R_b)}, \quad A_c = \frac{-\beta (R_c // R_L)}{h_{fe} + R_b + 2(1+\beta)R_e}, \quad R_o = R_c.$$


(3) 单端输入时, 差模信号由单端接法决定. 取决于接地点.

→ 1. 双端输入, 双端输出地路

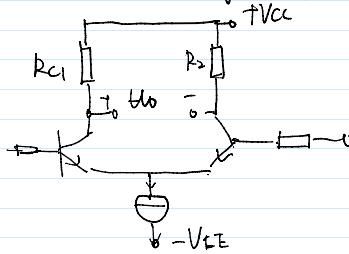
(3) 单端输入时，差模信号由共射极放大。取决于接地点。

· 具有恒流源工差分放大电路。

R_E 可以抑制温漂，且在差模中断路，不影响放大倍数。所以 R_E 越大越好，可以采用恒流源。但 R_E 和静态工作点有关，所以直接给 I_E 电源。



电流源电路。

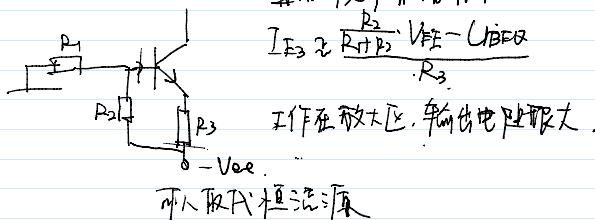

直流通路，看 T_1 工作。

$$I_{T_3} \approx \frac{R_2}{R_2 + R_3} \frac{V_{EE} - U_{BE2}}{R_3}$$

工作在放大区，输出电阻很大。

可取大恒流源。

· 差分放大电路的改进。

1. 发射极向加 R_W (地阻抗)， R_W 不用太大。

仅输出为 0。对动态参数有影响。


输入端 P_1 ，放大倍数。

接在中点。

$$A_d = \frac{\beta R_E}{R_b + R_E + (1 + \beta) R_W}$$

$$R_i = 2(R_b + R_E) + (1 + \beta) R_W$$

2. 转换增益平坦内，可用场效应管。

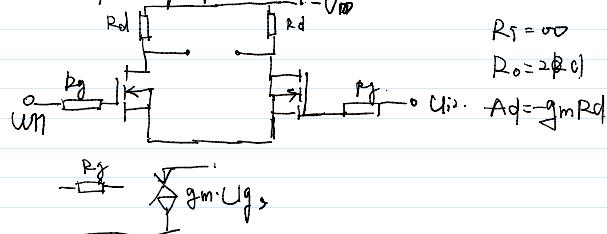

$$R_s = 0\Omega$$


$$R_o = 2\Omega$$

$$A_d = g_m R_d$$

7.2 电流源：

1) 镜像电流源 (利用两个管子相邻一致性，仅 U_{BE} 地址共享，从而使状态相同)

T_0 带沟道隔离基座而导线连接， T_0 工作在放大区而不可能进入饱和状态。

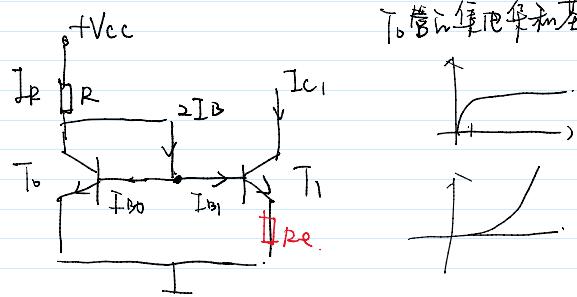

若 U_{CE1} 和 U_{BE1} 相等，则在临界状态

$$U_{BE1} = U_{BE2} \Rightarrow i_Q = i_C.$$

$$\therefore I_R = I_Q + 2I_B \quad (\text{差值地流})$$

I_{C1} 为恒流源的电流

$$I_R = (\beta + 2)I_B \quad \therefore I_c = \frac{\beta I_R}{\beta + 2} \quad \text{当 } \beta \gg 2, \text{ 则 } I_c \approx I_R.$$

当 $T_0 \rightarrow i_C \uparrow \rightarrow U_C \downarrow \rightarrow U_B \downarrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_B \downarrow$ ，负反馈。

若移到个地流， ∇P +

② 增加 R_E ， U_{BE} 低， U_{BE1} 地， I_E 地 +

一激电流源。

对于 R_E 地量分析。



$$U_{RE} = U_{BE2} - U_{BE1}$$

$$I_{T_1} \approx I_{T_2} \frac{U_{BE2}}{U_T}, \quad I_{T_2}/I_{T_1} = I_{T_2} (U_{BE2} - U_{BE1})/U_T$$


$$\therefore U_{BE2} - U_{BE1} = \frac{U_T}{I_{T_2}} \ln I_{T_2}/I_{T_1} = I_{T_2} \cdot R_E.$$

$I_{T_1} \approx I_{T_2}$, $I_{T_2} \approx I_{T_0} \approx I_R = \frac{V_{cc} - U_{BE2}}{R_p}$ (忽略压降，设计时先确定 I_{T_0} , I_{T_1} ，然后选择 R_E)

2) 多路化电源，集成运放输入级、中间级、输出级都离散电源！

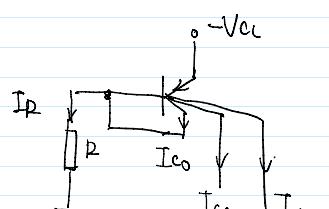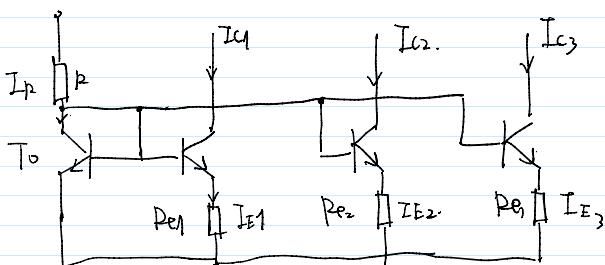

控制集电极面积，同阻场效应管。

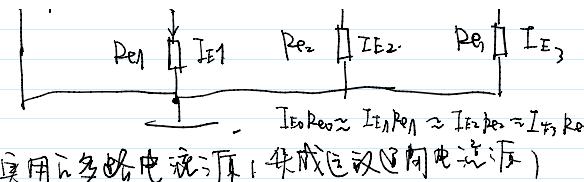


$$\frac{I_C}{I_{E0}} = \frac{S_1}{S}, \quad \frac{I_E}{I_{E0}} = \frac{S_2}{S}$$

控制集电极面积, 同时考虑效应

实用的多级电流源(集成运放输出电流源)

基准电流 I_{B5} , 39 kΩ.

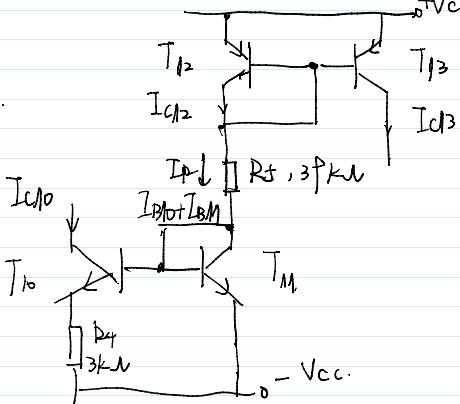


$$V_{CC} - I \cdot V_{BE} = U_{BE1} / (I_{E1} \cdot R_E1) + (I_R + U_{CE1})$$

T_{B1} 和 T_{B2} 是镜像电流源, 提供给中间级;
 T_M 和 T_{B4} 构成一个微电流源, 为迫使输出级。

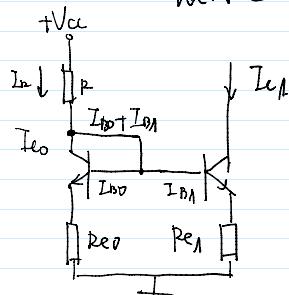3) 地地电流源

① 无反馈地电流源(利用 $U_{BE} = U_{BD}$)

无反馈地电流源存在缺点, 若要求 I_{C1} 较大, 则 I_{B1} 必然增大, R_E1 功耗就会增加, 需要降低。



$$U_{BE0} + I_{E0} \cdot R_{E0} = U_{BE1} + I_{E1} \cdot R_{E1}$$

$$\text{因为 } I_E = I_S e^{\frac{U_{BE}}{V_T}} \rightarrow U_{BE} = U_T \ln \frac{I_E}{I_S}$$


$$\therefore U_T \ln \frac{I_{E0}}{I_S} - U_T \ln \frac{I_{E1}}{I_S} = I_{E1} \cdot R_{E1} - I_{E0} \cdot R_{E0}$$

$$U_T \ln \frac{I_{E0}}{I_{E1}} = I_{E1} \cdot R_{E1} - I_{E0} \cdot R_{E0}$$

$$\therefore I_{C1} = \frac{R_{E0} I_{E0}}{R_{E1}} + \frac{U_T}{R_{E1}} \ln \frac{I_R}{I_{E0}}$$

$$\therefore I_{C1} \approx \frac{R_{E0} I_{E0}}{R_{E1}} \leftarrow \begin{array}{l} \text{假定 } U_{BE1} \approx U_{BE2} \\ \text{忽略 } U_T \end{array} \quad I_{R0} \approx \frac{V_{CC} - U_{BE0}}{R_E + R_{E0}}$$

② 加射极串联负反馈地电流源

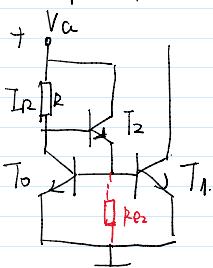

同时 T_2 有较大作用, 成 I_R . $\rho_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta$.

$$\therefore I_{C1} = I_{E0} = I_R - I_{B2} = I_R - \frac{I_{E2}}{1+\beta} = I_R - \frac{2I_R}{1+\beta} = I_R - \frac{2I_R}{1+\beta}\rho$$


$$(1+\rho)\beta I_{C1} = 1+\rho\beta - 2I_{C1}$$

$$\rightarrow \text{若 } \beta = 10, I_{C1} \approx 0.982 I_R, \text{ 差值较小。}$$

R_E 用来扩大下管电流, 提高 β .

③ 成半包围地电流源

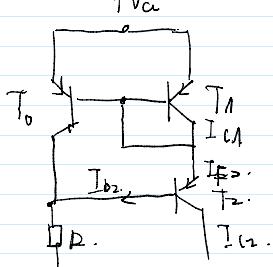T_1 管在发射极接法, 有效为大地对 R_E , 所以 I_{C2} 受到影响。




$$I_{E2} = I_{C1} + 2I_B = I_C + \frac{2I_C}{\beta}$$

$$\therefore I_C = \frac{\beta}{\beta+2} I_{E2} = \frac{\beta}{\beta+2} \cdot \frac{1}{\beta} I_{C1} = \frac{\beta+1}{\beta+2} I_{C1}$$

$$I_R = I_{B2} + I_C = \frac{I_{B2}}{\beta} + \frac{\beta+1}{\beta+2} I_{C1} = \frac{\beta^2+2\beta+1}{\beta^2+2\beta} \cdot I_{C1}$$

$$\Rightarrow I_{C2} = (1 - \frac{2}{\beta^2+2\beta+1}) I_R \approx I_R, \text{ 即使 } \beta \text{ 很大也能工作}$$


4) 有源负载放大器 $|A_V|$ (增益、带宽、失真)

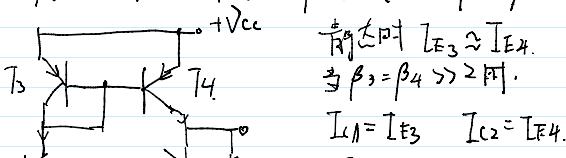

静态时 $I_{E3} \approx I_{E4}$.

当 $\beta_3 = \beta_4 \gg 2$ 时。
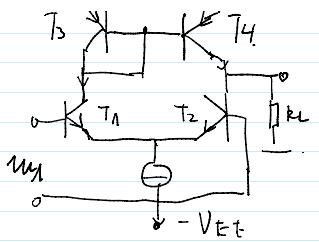
$$I_{I1} = I_{E3} \quad I_{C2} = I_{E4}$$



$\beta_3 = \beta_4 \gg 2$ 倍.
 $I_{C1} = I_{E3}$ $I_{C2} = I_{E4}$.
 $\therefore I_o \approx 0$.

差模信号 ΔU_A

$$\begin{aligned} u_i &= 2i_{b1} \cdot h_{be}, \\ u_o &= 2i_{b1} \cdot \beta \cdot R_L \parallel R_L \\ &= 2i_{b1} \cdot \beta \cdot R_L. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore A_u &= \frac{2\beta \cdot R_L}{2h_{be}} = \frac{\beta \cdot R_L}{h_{be}} \\ A_{vW} &= \frac{2\Delta i_C}{2\Delta i_B h_{be}} = \frac{\beta}{h_{be}}. \end{aligned}$$

7.3

互补输出级


1) 组成及工作原理.

互补输出级是直接耦合的互补输出放大器.

对输出级的要求：带负载能力强（输出电阻小，直流通路大）
 负载电阻无直流通路，最大不失真电压输出电压大.

射极跟随器输出带负载能力小。（射极 $\frac{h_{fe}R_L}{h_{ie}}$ ，带负载 $\frac{h_{fe}R_L}{h_{ie}}$ ）

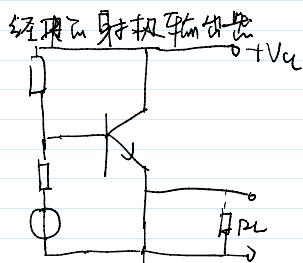最大不失真电压输出大，又由于射极附近电源电压
 单电源时接近 $1/2$ 电源电压 V_{cc} .




不足：输出带负载能力弱，

但无法很好地满足其他要求，且开关特性无法隔直流

改进：零输入时直流通路（隔直流通路）

改进：互补输出级的基本电路

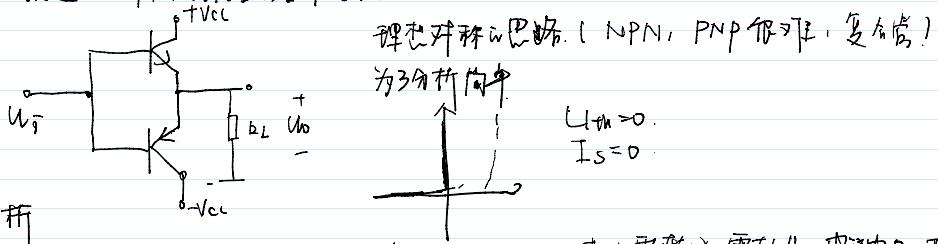

理想对称的巴特（NPN, PNP 很对称，复合管）

为分析简单

$$U_{BE} = 0, \\ I_S = 0.$$


静态分析

当输入为0时， $U_O = 0$ 且阻抗高，对称。由 $U_O = 0$ / 零输入时直流通路，零输出时也为0，功耗小。

动态分析

正半周，NPN管导通，PNP管截止。 $U_O = U_i$


负半周，PNP管导通，NPN管截止。 $U_O = U_i$

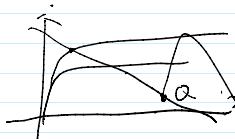


由于只有半个周期，所以只可以兼顾截止区

2) 消除交越失真：互补输出级和互补输出级.

考虑布在开环电压

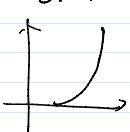

理想

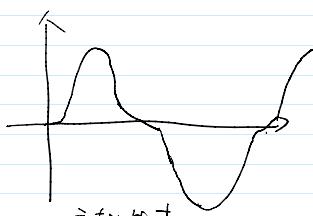

交越失真

+


|

|-

理想

交越失真

解决方法：设置静态工作点，设置在截止和放大区临界状态
不要使失真过大

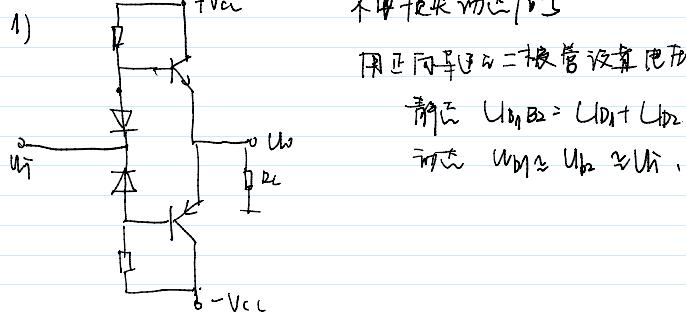


用正向导通二极管设置静态

$$\text{静态 } U_{B1B2} = U_{D1} + U_{D2}$$

动态 $U_{M1} \approx U_{D2} \approx U_i$, 二极管动态电阻很大。

2) 增增电路 U_{BE} .

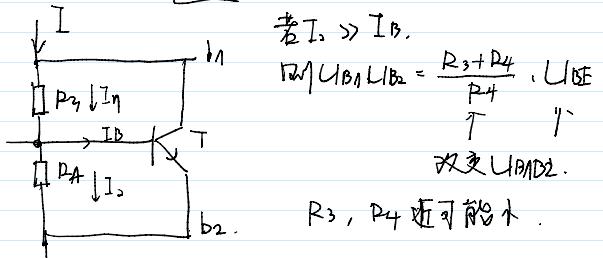


若 $I_o \gg I_B$,

$$R_2 U_{B1L1B2} = \frac{R_3 + R_4}{R_4} \cdot U_{BE}$$

改变 U_{B1D2} .

R_3, R_4 可能小。

3) 混互补输出极 (采用差分)

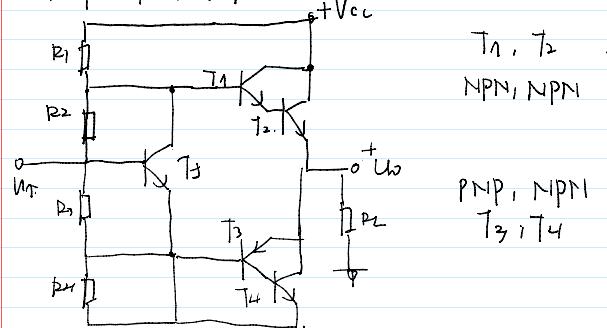

$T_1, T_2 \Rightarrow NPN$

NPN, NPN

$T_3, T_4 \Rightarrow PNP$

PNP, NPN

对于负载 L ， T_3 和 T_4 都为 NPN， T_1 和 T_2 为 PNP.

静态时：

$$U_{BE1} + U_{BE2} + U_{EB3} \approx \frac{R_3 + R_2}{R_2} \cdot U_{BE3}$$

动态时

$$U_{b1} \approx U_{b2} \approx U_i$$

R_3, R_4 可忽略。

R_1, R_5 很大。 R_1, R_5 可以不用考虑。

4) 对极点或临界分析方法总结。

① 先找偏置电路。

② 输入极与基极，判断有无原负载

③ 中间极与发射极。

④ 输出极与准互补限流。

分析输入电阻，地阻，放大倍数，输出电阻。

画出动态等效电路

电压放大倍数依赖于静态电流

- I_o 的温度 $\partial I_o / \partial T |^0 = 12mA^\circ C$
- 最大失真输出电压 $\pm 13V$
- 最大差模输入电压 $\pm 30V$ (幅值)
- $-3dB$ 带宽 $10MHz$ (带子太多)
- 带宽系数 $SR = dI_o / dI |_{max} = 0.5V/\mu s$

带宽 (单)

OPA620 动态对称性高，集成度高，输入电阻大，工作电源范围宽。

主要性能指标：

- 开环差模增益 $A_{od} = 20g |A_{od}| \rightarrow dB = 106dB$
- 差模输入电阻 $\geq 10M\Omega$
- 失真抑制比 $k_{CMR} \geq 100dB$
- 输入失调电压 $\leq 10\mu V$
- U_{DD} 电源 $\leq 10V$
- 输入失调电流 $I_{od} = |I_{o1} - I_{o2}| \leq 20nA$

5) 集成运放的分类。

按集成度：单运放，双运放，四运放

5) 集成运放的分类

按集成度：单运放、双运放、四运放

工艺：双极型、单极型、混合

可编程性：
① 可变增益运放
② 电压控制运放

指标性能：高精度、高阻型、高精度、低功耗型（航天、航空）、高阻型、低阻型


6) 保护电路，低频等效电路

① 防止输入过大，击穿PN结。


② 电源续流。

③ 输出端接地或电源，放电

1) 输入

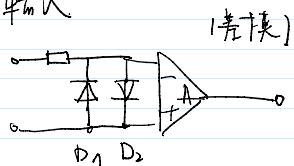

D₁, D₂ 限制差模峰值，D₂保护二极管。

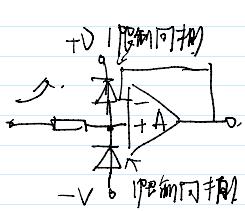

1) 放大


限制同相输入电压。

引入负反馈，及同相，反相无限靠近。


$$U_p = U_{IN} ?$$

因为 A 大，假设 $U_i \approx 1mV$ ，十深度负反馈 $A = \frac{1}{F}$




2) 输出

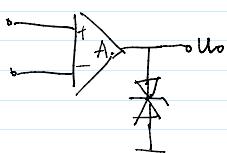

输出带负载能力。

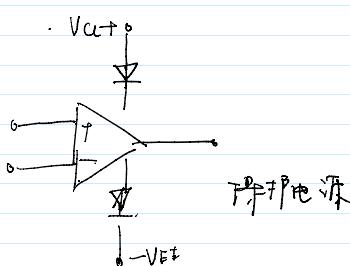

3) 低频等效电路

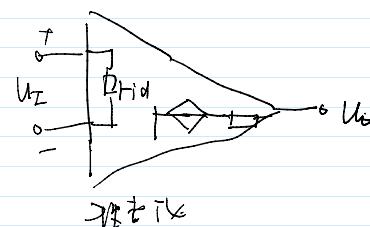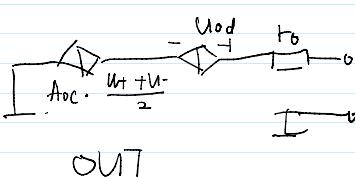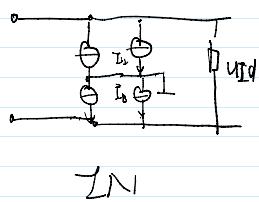

8.


频率响应。

信号频率对放大倍数的影响。

原因：耦合电容、旁路电容、极间电容

· 基础回顾：

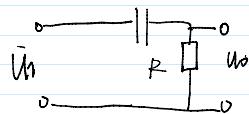高通电路： $f \uparrow V \rightarrow V_{input}$



$$q(t) = C U(t)$$

$$\therefore i = \frac{dq}{dt} = C \frac{dU(t)}{dt}$$

$$\text{若 } U = A \sin(\omega t + \phi)$$

$$\text{则 } I = j \omega C \cdot A (\cos \omega t + \phi)$$

电流领先电压 $\frac{\pi}{2}$ 个相位。

且容抗为 $\frac{1}{j \omega C}$

$$\begin{aligned} U_i &= U_C + j \cdot R \\ &= U_C + \frac{dU_C}{dt} \cdot C \cdot R \\ &\rightarrow \frac{dU_C}{dt} + \frac{1}{RC} U_C = \frac{1}{RC} U_i \end{aligned}$$

设 $U = A \cos \omega t$

待系数分离法：可参考高数书或微分子滴：

笔记 常微分方程

$$\therefore U_C = \frac{1}{j \omega C + R} U_i$$

$$W \uparrow \rightarrow \frac{1}{j \omega C + R} \approx R \quad \text{为高阻电路。}$$

